

Week 4

Q1: BCD to Excess 3 Using Mux

```
module bcd2e3(E3, BCD);
input [3:0] BCD;
wire [3:0] BCD;
output [3:0] E3;
reg [3:0] E3;
wire t3, t2, t1, t0;

m8to1 m1(t3, {1'b0, 1'b0, 1'b0, 1'b1, 1'b1, BCD[0], 1'b0, 1'b0}, BCD[3:1]);
m8to1 m2(t2, {1'b0, 1'b0, 1'b0, BCD[0], 1'b0, ~BCD[0], 1'b1, BCD[0]}, BCD[3:1]);
m8to1 m3(t1, {1'b0, 1'b0, 1'b0, ~BCD[0], BCD[0], ~BCD[0], BCD[0], ~BCD[0]}, BCD[3:1]);
assign t0 = ~BCD[0];

always@(BCD)
begin
E3[0] = t0;
E3[1] = t1;
E3[2] = t2;
E3[3] = t3;
end
endmodule
```

```
module m8to1(out, D, S);
input [7:0] D;
input [2:0] S;
wire [7:0] D;
wire [2:0] S;
output out;
```

```

reg out;

always@(D or S)

begin

case(S)

0: out=D[0];
1: out=D[1];
2: out=D[2];
3: out=D[3];
4: out=D[4];
5: out=D[5];
6: out=D[6];
7: out=D[7];


endcase

end

endmodule

```


Waveform for BCD to Excess-3

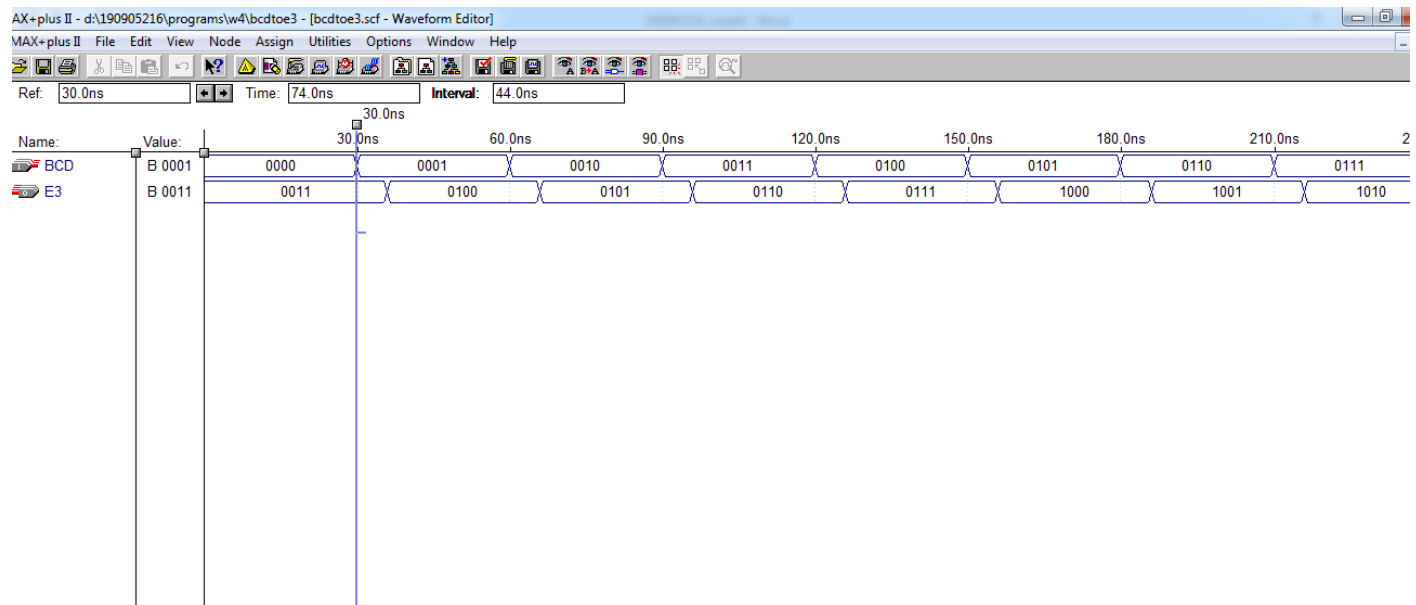

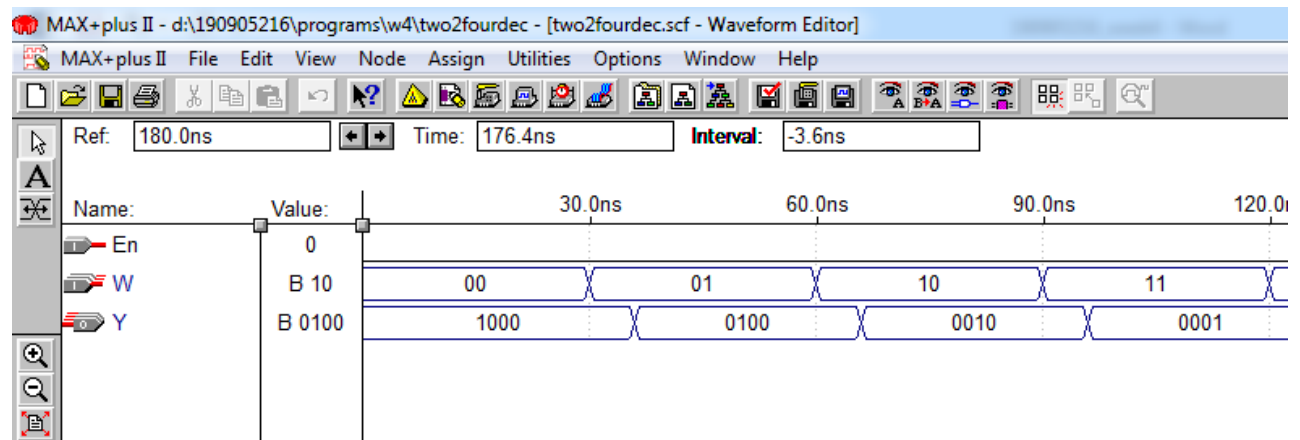Q2:

```
module two2fourdec(W,En,Y);  
  
input[1:0]W;  
  
input En;  
  
output [0:3]Y;  
  
reg [3:0]Y;  
  
always@(W or En)  
  
begin  
  
if(En==0) //Active Low Enable Input  
  
case(W)  
  
0: Y=4'b1000;  
  
1: Y=4'b0100;  
  
2: Y=4'b0010;  
  
3: Y=4'b0001;  
  
endcase  
  
else  
  
Y=4'b0000;  
  
end  
  
endmodule
```

Waveform for 2 to 4 Decoder (Active Low Enable Input)




4 to 16 Decoder:

```
module four2sixteendec(W,En,Y);  
input [3:0]W;  
input En;  
output [0:15]Y;  
wire[0:3]M;  
dec2to4 dec1(W[3:2],En,M[0:3]);  
dec2to4 dec2(W[1:0],M[0],Y[0:3]);  
dec2to4 dec3(W[1:0],M[1],Y[4:7]);  
dec2to4 dec4(W[1:0],M[2],Y[8:11]);  
dec2to4 dec5(W[1:0],M[3],Y[12:15]);  
endmodule
```

```
module dec2to4(W,En,Y);  
input[1:0]W;  
input En;  
output [0:3]Y;  
reg [0:3]Y;  
always@(W or En)  
begin  
if(En==0)  
case(W)  
0: Y=4'b1000;  
1: Y=4'b0100;  
2: Y=4'b0010;  
3: Y=4'b0001;  
endcase  
else  
Y=4'b0000;
```

end

endmodule

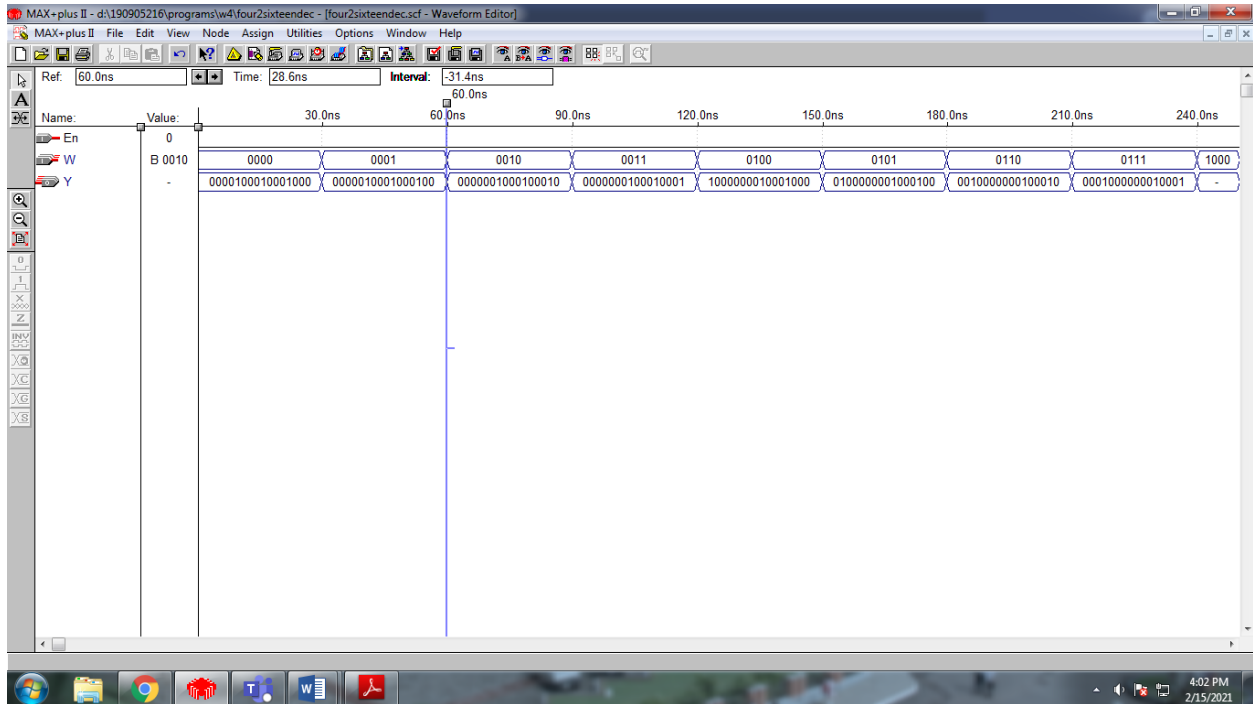

PTO->

Q3: 16 to 4 Priority Encoder

```
module penc16to4(w,y,z);  
  
input [15:0]w;  
  
output [3:0]y;  
  
reg [3:0] y;  
  
output z;  
  
reg z;  
  
integer k;  
  
always @(w)  
  
begin  
  
z = 0;  
  
if(w == 0)  
  
y = 0;  
  
else  
  
begin  
  
for(k = 0 ; k < 16 ; k = k + 1)  
  
begin if(w[k] == 1)  
  
y = k;  
  
end  
  
z = 1;  
  
end  
  
end  
  
endmodule
```

---Waveform---

